

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۰۹

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

-۱ معادل دهدھی عدد دو دویی (۱۰۰۱۱) برابر کدام گزینه است؟

۱۸. ۴

۲۳. ۳

۱۱. ۲

۱۹. ۱

-۲ عدد (۷۳۱۲) در مبنای ۸ می باشد. معادل دو دویی آن کدام گزینه است؟

۱۱۱۱۱۱۰۱۰ . ۲

+۱۱۱۰۱۱۰۰۰۱۰۰۱۰ . ۴

۱۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۰ . ۳

-۳ عدد ۰۰۱۱ را در نظر بگیرید. متهم دو آن کدام گزینه است؟

۰۱۱۰ . ۴

۱۱۱۰ . ۳

۱۱۰۰ . ۱

-۴ اگر از روش متهم ۲ استفاده کنیم حاصل تفریق دو عدد دو دویی علامتدار زیر کدام است?
 $(11111010 - 11110011) = ?$

۰۰۰۰۰۱۱۱ . ۴

۱۱۱۱۰۰۱ . ۱

۰۰۰۰۱۰۰۰ . ۲

۱۰۰۰۰۱۱۱ . ۱

-۵ کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

$(X'YZ + X'Y'Z)' . ۱$

$(X + Y' + Z).(X + Y + Z') . ۲$

$F(X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 4, 5)$

$F(X, Y, Z) = X . ۲$

$F(X, Y, Z) = XY + X'Z . ۱$

$F(X, Y, Z) = XY + Z . ۴$

$F(X, Y, Z) = XY' . ۳$

$F(X, Y, Z) = XY + X'Z + YZ$

$XY + X'Z . ۴$

$XY' + X'Z . ۳$

$XY + XZ . ۲$

$XY + YZ . ۱$

$F(X, Y, Z) = \sum m(3, 4, 6, 7)$

$Y + Z . ۴$

$YZ + XZ' . ۳$

$X'Y + Z . ۲$

$Y'Z + XYZ . ۱$

-۶ تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰





تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹

- ۹- کدام مدار مربوط به تابع زیر می باشد؟
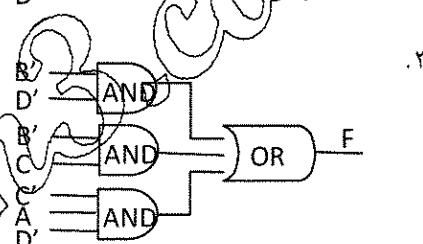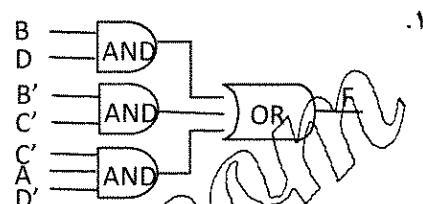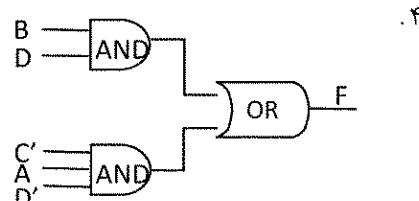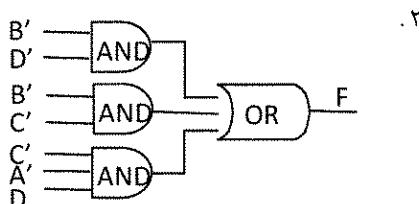
$$F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$



- ۱۰- ساده ترین شکل تابع زیر که دارای حالت بی اهمیت (d) هم می باشد کدام گزینه است؟

$$F(W, X, Y, Z) = \sum(1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) + d(0, 2, 4, 6, 8, 9)$$

W .۴

Y .۲

1 .۲

X .۱

- ۱۱- خروجی عبارت زیر کدام گزینه می باشد؟

$$F = X \oplus X' \oplus X \oplus X' \oplus X \oplus X'$$

F = 0 .۲

F = 1 .۱

If (X' == 1) then (F = 0) .۴

if (X == 1) then (F = 0) .۳

- ۱۲- خروجی عبارت زیر کدام گزینه است؟

$$F = X \cdot X' \cdot (X')' \cdot ((X')')' \cdot (((X')')')'$$

۱. همیشه برابر صفر خواهد بود.

۲. همیشه برابر یک خواهد بود.

۳. اگر X برابر با یک باشد خروجی نیز یک خواهد شد.

۴. با توجه به مقدار X خروجی ممکن است صفر یا یک باشد.

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵


عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۲۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹

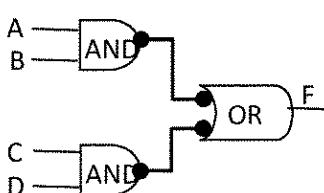
۱۳- خروجی کدام مدار با مدارات دیگر متفاوت است؟




.۲

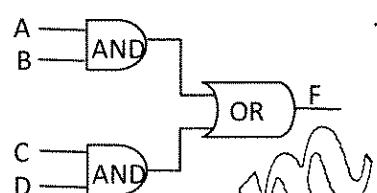

.۱

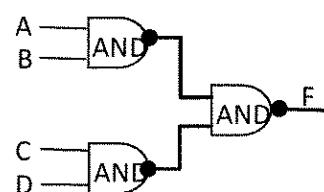

.۴

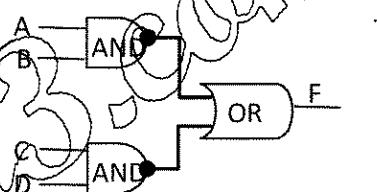

.۳

$(X \oplus Y)'$.۴

$X' \oplus Y$.۱


$X' \oplus Y'$.۲

$X \oplus Y'$.۳


۱۴- کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟
۱۵- فرض کنید بخواهیم یک پیام سه بیتی (XYZ) را همراه با یک پیام توازن زوج (P) ارسال کنیم. مدار مولد توازن آن کدام گزینه خواهد بود؟




.۲

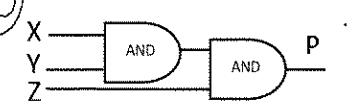

.۴

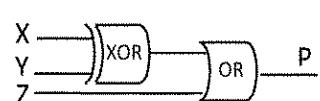

.۱

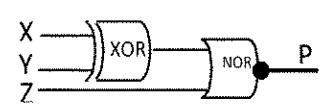

.۳


۱۶- کدام مدار از نوع مدارات ترتیبی می باشد؟

۱. دیکدر

۲. مولتی پلکسر

۳. نیم جمع کننده

۴. شمارنده

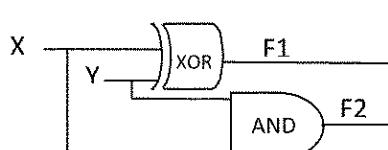

۲. مدار یک (تمام) جمع کننده دودویی می باشد.

۴. مدار یک مولتی پلکسر می باشد.

۱. مدار یک نیم جمع کننده دودویی می باشد.

۳. مدار یک رمزگشا (دیکدر) می باشد.

۱۷- کدام گزینه در مورد مدار زیر صحیح است؟

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۵۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹

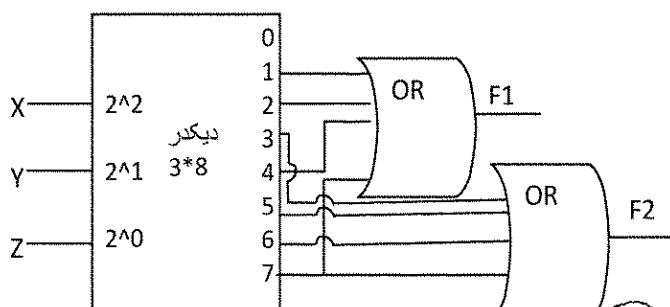۱۸- مدار زیر می تواند جایگزین کدام قطعه گردد؟




۲. جمع کننده BCD

۴. مولتی پلکسر ۲ به ۱

۱. نیم جمع کننده دودویی

۳. جمع کننده دودویی کامل

۱۹- مدار زیر چیست؟

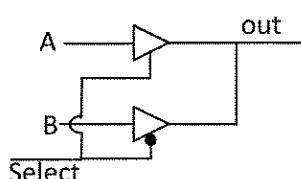

۲. دیکدر

۱. مولتی پلکسر

۳. انکدر

۲۰- تفاوت مدار ترتیبی و ترکیبی چیست؟

۱. مدارات ترتیبی حافظه دارند.

۳. مدارات ترکیبی حافظه دارند.

۲. هیچ تفاوتی ندارند.

۴. مدارات ترکیبی نیاز به ورودی ندارند.

۲۱- کدام فلیپ فلاپ دارای حالت مبهم می باشد؟

D .۴

T .۳

RS .۲

JK .۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

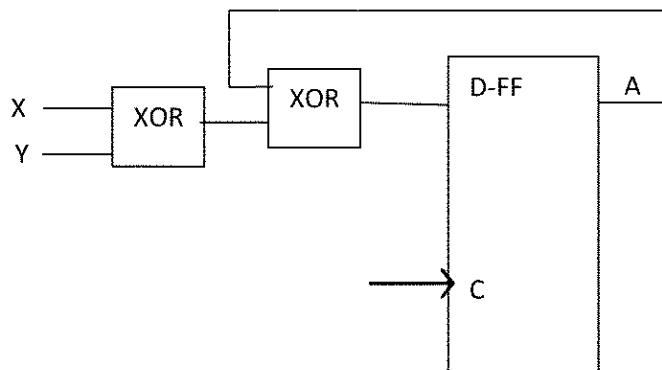۲۲- نمودار حالت مدار ترتیبی زیر که از یک فلیپ فلاپ نوع D و دو گیت XOR تشکیل گردیده دارای چند حالت می باشد؟



۴. پنج حالت

۳. چهار حالت

۱. دو حالت


۲۳- محتوای یک ثبات چهار بیتی در آغاز ۱۱۰۰ می باشد. ثبات هر بار با ورودی سریال ۱۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای ثبات در پایان سه بار جابجا می کدام گزینه خواهد بود؟

۰۰۱۱ .۴

۱۱۰۱ .۲

۱۱۰۰ .۱

۲۴- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

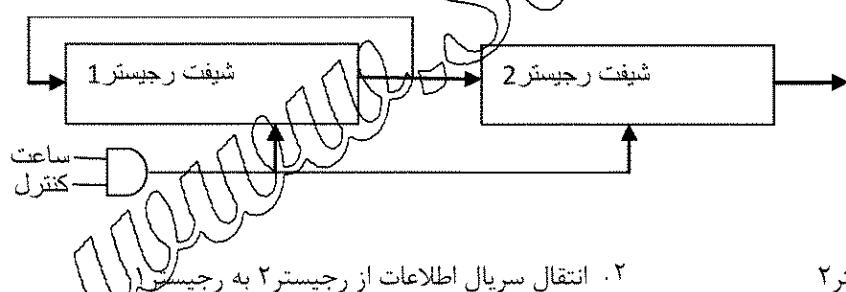

۱. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲

۳. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۲ به رجیستر ۱

۴. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲

۲۵- شمارنده جانسونی که دارای پنج فلیپ فلاپ باشد یک رشته چند حالتی را تولید خواهد نمود؟

۱۰ .۴

۹ .۳

۸ .۲

۷ .۱

سوالات تشریحی

۱۳۵ نمره

۱- تابع زیر را ساده نمایید سپس مدار معادل آن را طراحی نمایید.

$$F(W, X, Y, Z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

۲- تابع زیر را با گیت های NAND پیاده سازی کنید.

$$F(X, Y, Z) = \sum (1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹

۱.۶۲ نمره

- با استفاده از دو نیم جمع کننده و گیت های منطقی یک جمع کننده کامل طراحی نمایید.

۱.۵۹ نمره

- با استفاده از ترکیب مولتی پلکسرهای ۴ به ۱ و ۲ به ۱ یک مولتی پلکسر ۸ به ۱ طراحی نمایید.

۲.۴۱ نمره

- نمودار منطقی یک شمارنده BCD موج گونه را با استفاده از فلیپ فلاپ JK رسم نمایید.

www.Sanjesh3.com

يصحيف تلفظ

باسج سجدة

شمار
رسالة

الف

ح

ل

ا

خ

الف

عادى

ت

ح

عادى

ت

ب

عادى

ت

د

عادى

ت

ل

عادى

ت

الف

عادى

ت

د

عادى

ت

ح

عادى

ت

ب

عادى

١٠

ب

عادى

١١

الف

عادى

١٢

الف

عادى

١٣

ح

عادى

١٤

ب

عادى

١٥

ب

عادى

١٦

د

عادى

١٧

الف

عادى

١٨

ح

عادى

١٩

الف

عادى

٢٠

الف

عادى

٢١

ب

عادى

٢٢

الف

عادى

٢٣

ب

عادى

٢٤

د

عادى